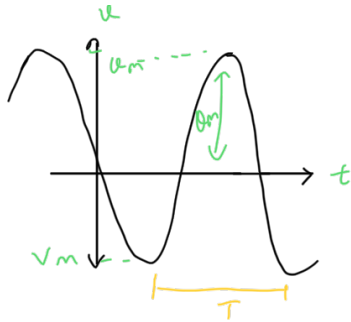


sinusoidal steady state analysis



$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi)$$

$$f: \frac{1}{T} \text{ (Hz)}$$


$$T: \text{period (s)}$$

$$V_m: \text{genlik}$$

$$\omega: 2\pi f \text{ (rad/s) (angular frequency)}$$

$$\phi: \text{faz} \text{ (derece, rad)}$$

$$V_{rms}: \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

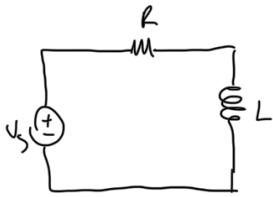

$$v_s: V_m \cos(\omega t + \phi)$$

$$L \frac{di}{dt} + Ri = V_m \cos(\omega t + \phi)$$

giris sinusoidal
ve cikis degeri ayni

girisce

- genlik } degisir (frekans ayni)
- faz }

$$i(t) = \underbrace{\dots e^{-\frac{t}{\tau}}}_{i_f(t)} + \underbrace{\dots}_{i_{ss}(t)} \Rightarrow \frac{V_m \cos(\omega t + \phi)}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$$

$t \rightarrow \infty = 0$

gecici durum tepkisi

kalici durum forced

can be written as $i_{ss}(t) = I_m \cos(\omega t + \phi)$

phasor

↳ bir sinusoidalin genlik ve faz bilgisini taşıyan karmaşık sayı (f biliyorum)

$$\vec{v} = V_m e^{j\phi} = \text{fazör formu}$$

$$\vec{v} = V_m \cos \phi + j V_m \sin \phi$$

$$I_m e^{j\phi} = \frac{V_m e^{j\phi}}{R + j\omega L}$$

$$e^{j\phi} = \cos \phi + j \sin \phi$$

$$M \cos(\omega t + \phi) \Rightarrow M e^{j\phi} = M \angle \phi = x + jy$$

$$x = M \cos(\phi) \quad y = M \sin(\phi)$$

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

Multiplication: $z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 \angle (\phi_1 + \phi_2) (r_1 e^{j\phi_1} \cdot r_2 e^{j\phi_2})$

Division: $z_1 / z_2 = \frac{r_1}{r_2} \angle (\phi_1 - \phi_2)$

fazör alanında
t ile ifade ye

time domain

phasor domain

$$V_m \cos(\omega t + \phi)$$

→

$$V_m \angle \phi$$

$$V_m \sin(\omega t + \phi)$$

→

$$V_m \angle \phi - 90^\circ$$

$$V_m \cos(\omega t + \phi)$$

$$\left. \begin{array}{l} \xrightarrow{\text{derivation}} j\omega V \\ \xrightarrow{\text{integration}} \frac{V}{j\omega} \end{array} \right\} \text{in phasor domain}$$

example

$$\left. \begin{array}{l} y_1 = 20 \cos(\omega t - 30^\circ) \\ y_2 = 40 \cos(\omega t + 60^\circ) \end{array} \right\} y_1 + y_2 = ? \quad 20 \angle -30^\circ \quad 40 \angle 60^\circ$$

$$\bar{y}_1 + \bar{y}_2 = 20 e^{-30i} + 40 e^{60i}$$



$$20 \cos(-30^\circ) + 20 \sin(-30^\circ)i + 40 \cos(60^\circ) + 40 \sin(60^\circ)i$$


$$\left[\frac{20 \cdot 1}{2} + \frac{40 \cdot 1}{2} \right] + \left[\frac{-20 \cdot 1}{2} + \frac{40 \cdot \sqrt{3}}{2} \right] i = 0$$

$$37,32 + 24,64i = 0 \rightarrow 44,72 \angle 33,43^\circ$$

$$\text{ters} \rightarrow m = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \phi = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$m = \sqrt{1392,78 + 607,13} \\ m = 44,72$$


devre elemanları

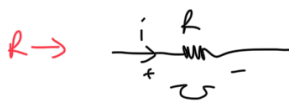

$$i = I_m \cos(\omega t + \phi_i) \rightarrow I_m \angle \phi \\ u = R \cdot I_m \cos(\omega t + \phi_i) \rightarrow R I_m \angle \phi$$

$$\bar{V} = R \bar{I}$$


gerilim ve akım arasında faz farkı yok

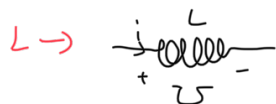

$$i = I_m \cos(\omega t + \phi_i) \rightarrow I_m \angle \phi \\ u = L \cdot \frac{di}{dt}$$

$$\bar{V} = \omega L I_m \angle 90^\circ + \phi$$

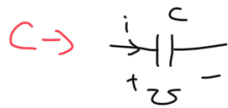- I ve V aynı fazda değil
- akım gerilimin 90° gerisinde (lagging current)



$$u = U_m \cos(\omega t + \phi_u) \rightarrow U_m \angle \phi_u$$

$$i = C \cdot \frac{du}{dt}$$

$$\bar{V} = \frac{I_m}{\omega C} \angle \phi_i - 90^\circ$$

- I ve U aynı fazda değil
- akım gerilimin 90° ilerisinde (leading current)

impedance

$$\left. \begin{array}{l} R \rightarrow \bar{V} = R \bar{I} \\ L \rightarrow \bar{V} = j\omega L \bar{I} \\ C \rightarrow \bar{V} = \frac{1}{j\omega C} \bar{I} \end{array} \right\} \bar{V} = \underbrace{Z}_{\text{impedance}} \bar{I}$$

(fazör değil) $R \rightarrow R$ $L \rightarrow j\omega L$ $C \rightarrow \frac{1}{j\omega C}$
 Karmazık sayı
 ohm (always) $\frac{\bar{V}}{\bar{I}}$

reactance = $\text{im}\{\text{impedance}\}$

	<u>impedans</u>	<u>reaktans</u>
R	R	—
L	$j\omega L$	ωL
C	$j \cdot (-\frac{1}{\omega C})$	$-\frac{1}{\omega C}$

$$j \cdot 0,6 \angle 25^\circ = 0,6 \angle 115^\circ$$

$$\rightarrow e^{j90^\circ} = 1 \angle 90^\circ$$