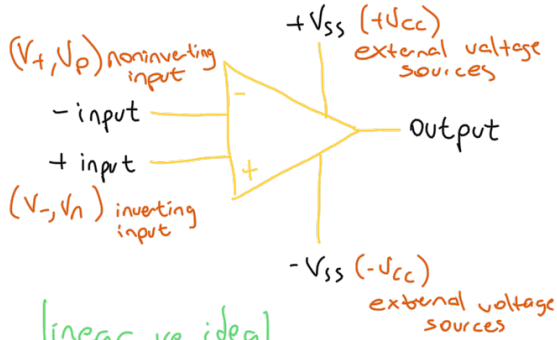


opamp(işlemsel yükselticiler)

Opamp=operational amplifiers



linear ve ideal

- inputlardan akım almaz
- inputları arasında gerilim farkı yoktur

* normalde non-linear ama biz ideal linear modeli kullanacağız



elektrik devrelerinde;

- matematiksel işlemler
- karşılaştırma işlemleri (kontrol uygulamaları)
- analog bilgisayarlar
- analog aktif filtreler olarak kullanılırlar

Opamp uygulamaları

* Çıkarmak için harici bir güç kaynağına ihtiyaç duydukları için aktif element olarak değerlendirilirler.

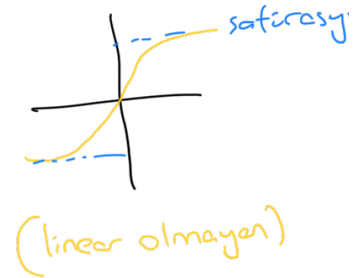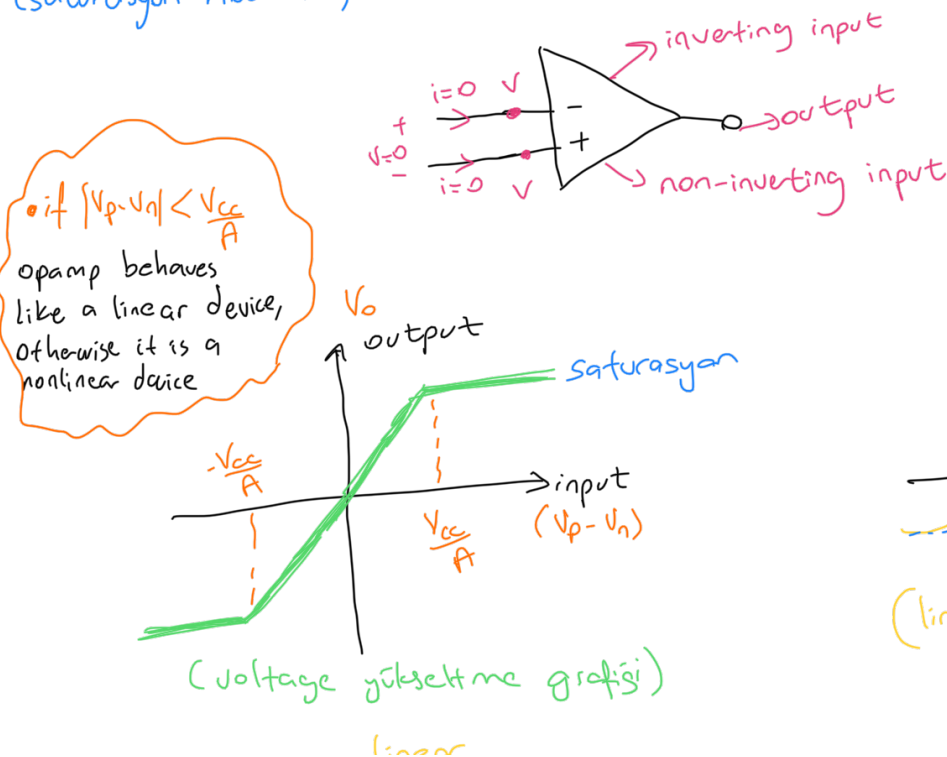- sinyal yükseltirken bir yerden enerji gerekir. bu nedenle sınırlıdır. (satürasyon noktası)





Common reference circuit diagrams

- all connections are not shown explicitly (all voltages are measured relative to a common reference)



inverting amplifier

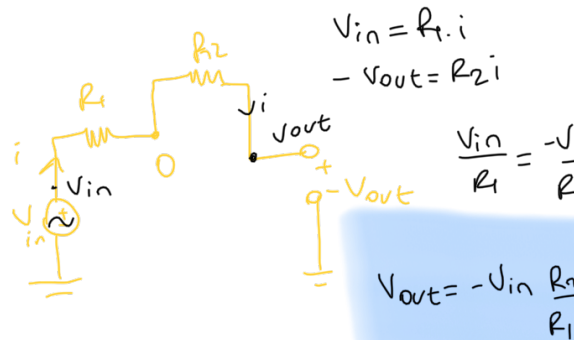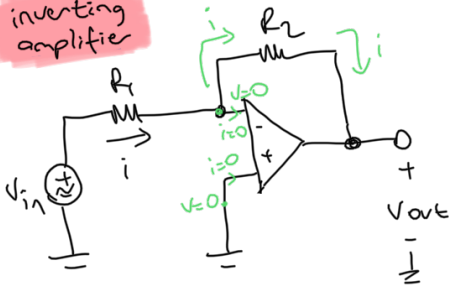

* iki tanesi orka
orkaya bağlayarak
eksi yok edilebilir.


$R_2 > R_1$ çarpma

$R_1 > R_2$ bölme

$R_1 = R_2$ $V_{out} = -V_{in}$

$$V_{gain} = \frac{V_o}{V_{in}}$$

voltage divider

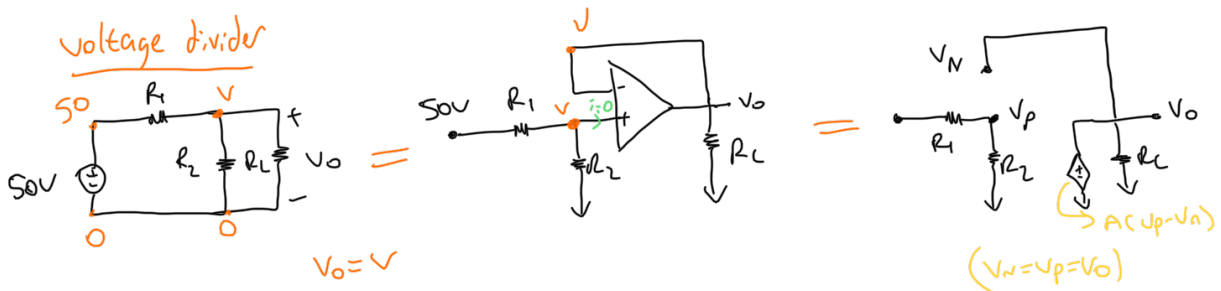

$$\frac{V_O - 50}{R_1} + \frac{V_O}{R_2} + \frac{V_O}{R_L} = 0$$


$$\frac{V_O - 50}{R_1} + \frac{V_O}{R_2} = 0$$


$$V_O = \frac{R_2}{R_1 + R_2} 50 \text{ (independent of } R_L)$$

current to voltage divider




$$-I_O + \frac{V_O}{R} = 0$$

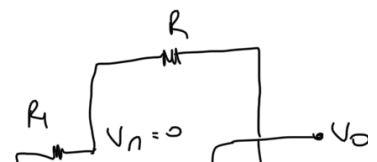


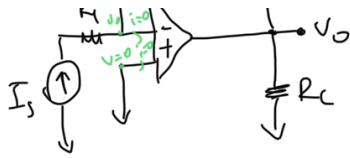

$$I_o = -\frac{V_o}{R}$$

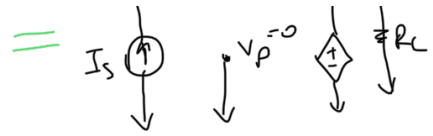

non inverting amplifier

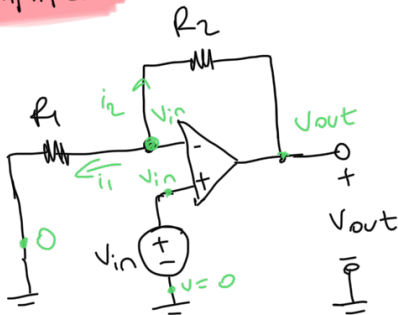

$$i_1 + i_2 = 0$$

$$\frac{V_{in}}{R_1} + \frac{V_{in} - V_{out}}{R_2} = 0$$

$$V_{in} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{V_{out}}{R_2}$$

$$V_{in} \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} \right) = \frac{V_{out}}{R_2}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \text{gain}$$


$$= \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

buffer = tampon / korumak

(current buffer)

buffer, voltage follower

(unity gain amplifier) (ideal)

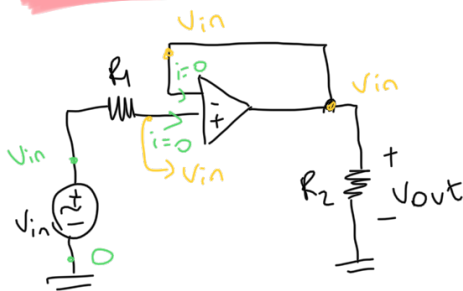

$$V_{in} = V_{out}$$



* Signal düşük olan kaynaktan yararlanmak için

(akım çekilen noktanın gerilimi düşer bununla voltage kaybı olmadan iletebiliyoruz)

$$\lim_{\substack{R_i \rightarrow \infty \\ R_o \rightarrow 0 \\ A \rightarrow \infty}} V_i \frac{1 + \frac{R_o}{A R_i}}{\frac{1}{A} + 1 + \frac{R_o}{A R_i} + \frac{R_o}{A R_i}} = V_o$$

$$\Rightarrow V_i = V_o$$

real opamp voltage follower: (not ideal)

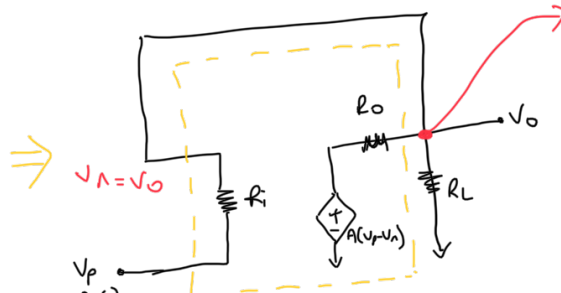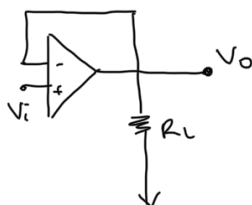


$$\frac{V_o - A(V_i - V_o)}{R_o} + \frac{V_o}{R_L} + \frac{V_o - V_i}{R_i} = 0$$

$$V_o = V_i \frac{1 + \frac{R_o}{A R_i}}{\frac{1}{A} + 1 + \frac{R_o}{A R_i} + \frac{R_o}{A R_i}}$$

(v_i)
 $v_p = v_i$ "real" model of opamp

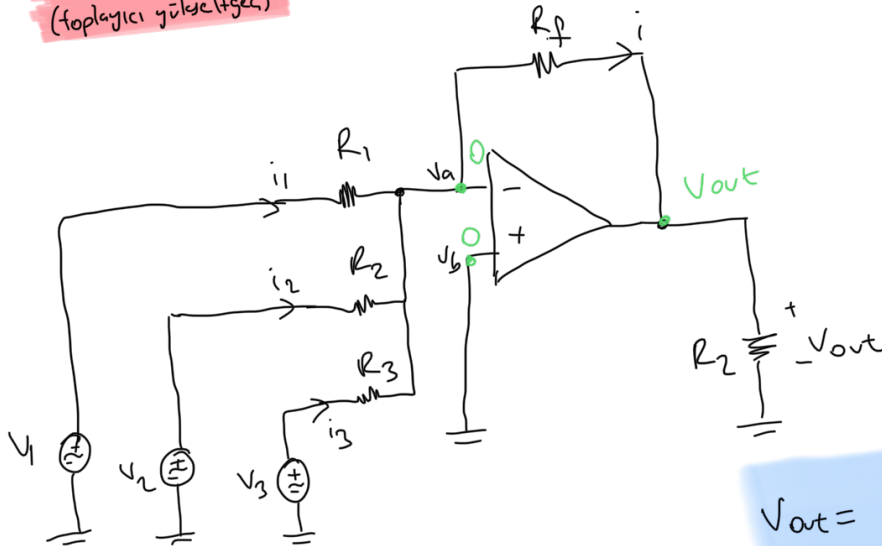* problem must state which model to use

summing amplifier
 (toplayıcı güçseltgeç)




$$i_1 + i_2 + i_3 = i$$

$$\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} = -\frac{V_o}{R_f}$$

$$V_{out} = -R_f \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} \right)$$

difference amplifier
 (fark güçseltgeç)

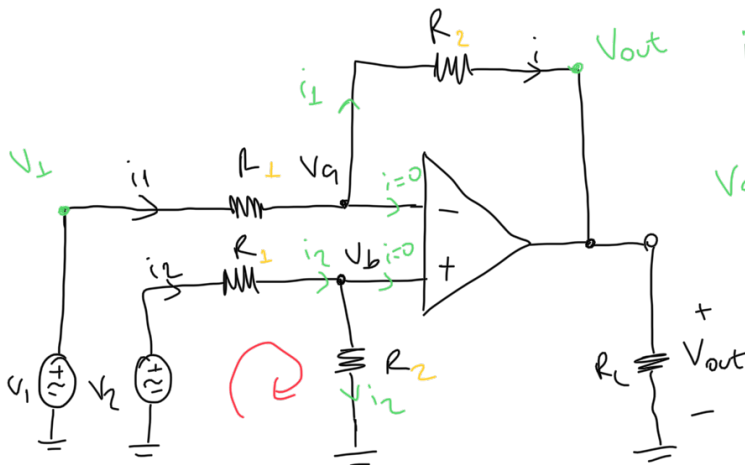

$$i_2 = \frac{V_2}{R_1 + R_2} \quad V_b = \frac{R_2 \cdot V_2}{(R_1 + R_2)}$$

$$V_a = V_b = \frac{R_2 \cdot V_2}{(R_1 + R_2)} \quad i = i_1$$

$$\frac{V_1 - \frac{R_2 V_2}{R_1 + R_2}}{R_1} = \frac{\frac{R_2 V_2}{R_1 + R_2} - V_o}{R_2}$$

$$V_o = \frac{R_1}{R_2} (V_2 - V_1) \quad \text{for } R_1 = R_2$$

$$V_o = V_2 - V_1$$


birden fazla nominal içeren sistemlerde

opamp modeli

* analiz etmeye sondan başla

* opamplarin çıkışlarında \pm AL uygulama sünkü çıkış akımı bilinmez.

ideal olmayan opamp modeli

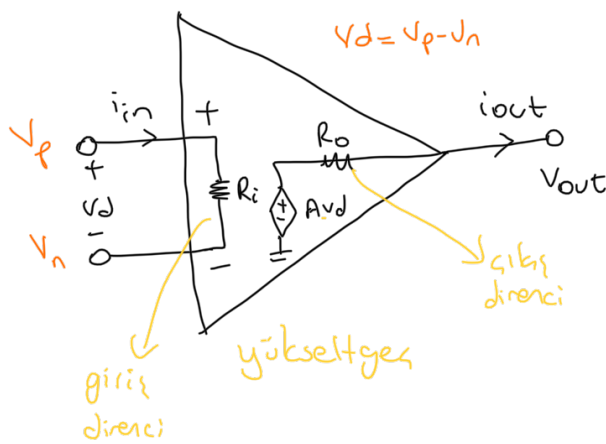

* verilen V_d gerilimini A (yükseklik) katı kadar yükseltiyor

* R_o direncinden dolayı ideal değil

R_i çok büyük ama sonsuz değil (idealde ∞) (5M Ω)
(sonsuz ise $i_p \equiv i_n \equiv 0$)

R_o çok küçük ama sıfır değil (idealde 0) (75 Ω)



	real opamp	ideal opamp
R_i	very large	∞
R_o	very small	0
A	very large	∞

$\rightarrow i_- \equiv i_+ = 0$

output is not affected by what is connected to

$\rightarrow V_p = V_n$

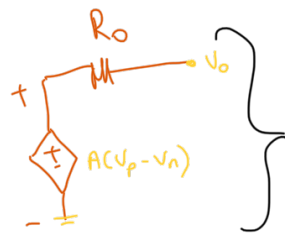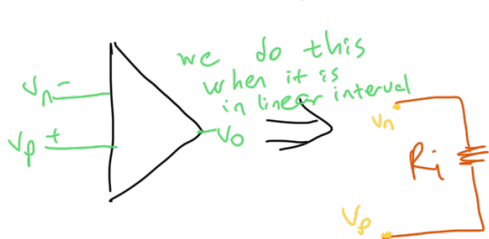• opamps are nonlinear devices, but we operate them in a linear range





seklme dönüştürülebilir

$$kazanç = \frac{A V_d}{V_d} = A$$

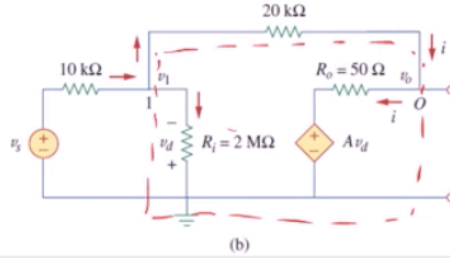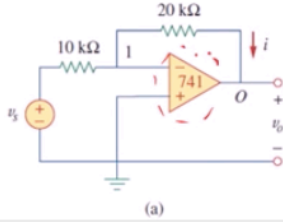Example 5.1

A 741 op amp has an open-loop voltage gain of 2×10^5 , input resistance of $2 \text{ M}\Omega$, and output resistance of 50Ω . The op amp is used in the circuit of Fig. 5.6(a). Find the closed-loop gain v_o/v_s . Determine current i when $v_s = 2 \text{ V}$.



$$A = 2 \times 10^5$$

$$R_i = 2 \text{ M}\Omega$$

$$R_o = 50 \Omega$$

$$v_1$$

$$\frac{v_s - v_1}{10 \text{ k}} = \frac{v_1}{2 \text{ M}} + \frac{v_1 - v_o}{20 \text{ k}}$$

$$3v_1 - 2v_s - v_o = 0$$

$$v_1 = \frac{2v_s + v_o}{3}$$

$$= \frac{v_o}{v_s} \approx -2$$

$$v_o$$



$$v_1 = -1$$

$$\frac{v_1 - v_o}{20 \text{ k}} = \frac{v_o - Av_1}{50}$$

$$\frac{v_1 - v_o}{20 \text{ k}} = \frac{v_o + Av_1}{50}$$

$$v_1 - v_o = 400(v_o + Av_1)$$

Karşılaştırmalı opamp

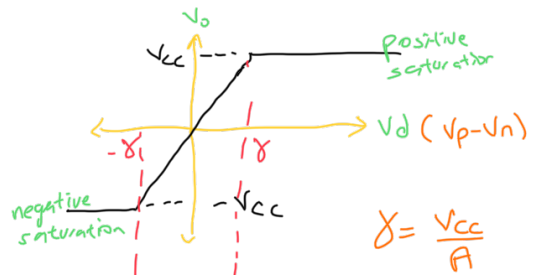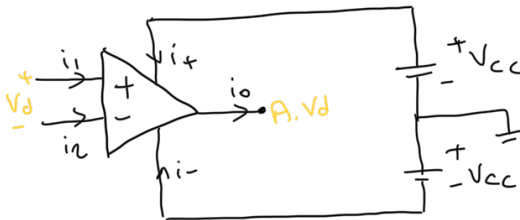

giriş gerilimi bu aralığın arasındaysa opamp lineer güçbelleğe işlemi yapar

• giriş gerilimini artırınca ($v_d > \delta$) opamp saturasyona girer, her zaman V_{cc} gerilimini verir. $(v_p - v_n) > \frac{V_{cc}}{A}$

example



$$v_a > v_b \Rightarrow 15 \text{ V}$$

$$v_b > v_a \Rightarrow -15 \text{ V}$$



$$V_d = 5V - 3V = 2V$$


A çok küçük olduğundan 2V'yi sonsuza kadar yükseltmez

($A = 200.000$ gibi bir sayı.
 $A \cdot 2V = 400.000V$ sağlayamaz
 en fazla 15V'a kadar yükseltir)

feedbacks

negative

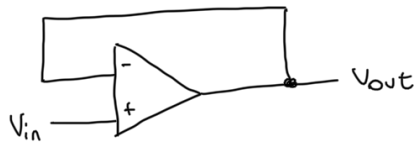output of the op-amp is connected to the negative terminal



assume error: $\varepsilon = V_{in} - V_{out}$


if $\varepsilon > 0$ ($V_{in} > V_{out}$) \rightarrow V_{out} will increase by $A\varepsilon$. $V_{in} > V_{out} + A\varepsilon$ will get closer.
 error becomes smaller

if $\varepsilon < 0$ ($V_{in} < V_{out}$) \rightarrow V_{out} will decrease by $A\varepsilon$ $V_{in} < V_{out} - A\varepsilon$ will get closer.
 error becomes smaller

the output is fed back to the input, it minimize the error.

positive

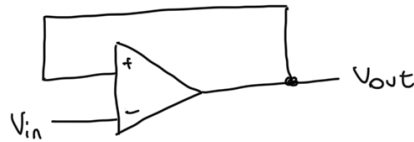output of the op-amp is connected to the positive terminal



assume error: $\varepsilon = V_{in} - V_{out}$

if $\varepsilon > 0$ ($V_{in} > V_{out}$) \rightarrow V_{out} will decrease by $A\varepsilon$. $V_{in} > V_{out} - A\varepsilon$ the gap will become greater.
 error becomes larger

if $\varepsilon < 0$ ($V_{in} < V_{out}$) \rightarrow V_{out} will increase by $A\varepsilon$ $V_{in} < V_{out} + A\varepsilon$ the gap will become greater.
 error becomes larger

in both cases op-amp will quickly saturate

negative feedback is essential, otherwise op-amp will be unstable and saturate
 with negative feedback $\Rightarrow V_{in} = V_{out}$