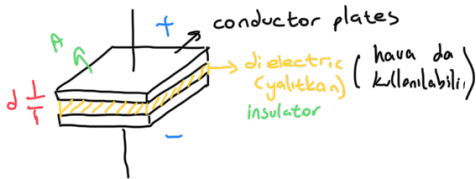


capacitors and inductors

capacitors

- static elektrik yükünü elektrik alanlarında depolarlar
- pasif devre elemanı



$$q = C \cdot V$$

(coulomb) = (farad) · (volt)
yük kapasite gerilim

$$C = \epsilon \frac{A}{d}$$

↓
dielektrik sabiti

ϵ = permittivity C^2/Nm^2


I vs V

$$I = \frac{dq}{dt} \quad q = CV \rightarrow \frac{dq}{dt} = C \cdot \frac{dV}{dt} \rightarrow I = C \cdot \frac{dV}{dt}$$


$$I = C \cdot \frac{dV}{dt}$$

* gerilim değişim hızı arttıkça zaman akım da artar.

→ gerilim değişimi yoksa akım sıfırdır.

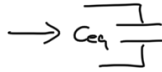

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3$$

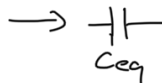

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

$$I = C \cdot \frac{dV}{dt}$$

$$\int_{t_0}^t dV(t) = \int_{t_0}^t \frac{1}{C} \cdot i(t) \cdot dt$$

$$V(t) - V(0) = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(t) \cdot dt$$

$$V(t) = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(t) \cdot dt + V(t_0)$$

kapasitenin tuttuğu enerji:

$$P = \frac{dE}{dt} \quad P = V \cdot i = V \cdot C \cdot \frac{dV}{dt}$$

$$E = \int_{-\infty}^t P(t) \cdot dt = \int_{V(-\infty)}^{V(t)} V \cdot C \cdot \frac{dV}{dV} \cdot dV = \frac{1}{2} C V^2 \Big|_{V(-\infty)}^{V(t)} \rightarrow V(t_0)$$

* energy stored in a capacitor is also continuous

if $V(t_0) = 0$

$$E = \frac{1}{2} C V^2$$

$$= \frac{qV}{2}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$$

* $V = DC \rightarrow i = 0$ kapasitörler DC devrelerde açık devre gibi davranır.

*



kapasitörler üzerinde gerilim biriken değişmez. (always continuous)
 $i = C \frac{dv}{dt} \rightarrow 0 \Rightarrow i = \infty$ X
 the continuity principle

example

$C = 5 \mu F$

$v(t) = 10 \cos(6000t) \text{ V}$

$i = ?$

$i = C \frac{dv}{dt} = 5 \mu F \cdot \frac{d(10 \cos(6000t))}{dt}$

$= -5 \cdot 10^{-6} \cdot 6 \cdot 10^4 \cdot \sin(6000t) \text{ A}$

$i(t) = -0,3 \sin(6000t) \text{ A}$

example

$C = 2 \mu F$

$i(t) = 6e^{-3000t} \text{ mA}$


$v_0 = 0 \quad v = ?$

$v(t) = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(t) dt + v_0$


$= \frac{1}{2 \cdot 10^{-6}} \cdot \int_0^t 6 \cdot 10^{-3} \cdot e^{-3000t} dt$

$v(t) = (1 - e^{-3000t}) \text{ V}$

capacitor examples

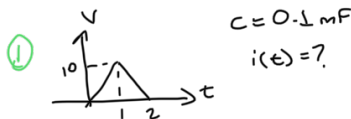


$i(t) = C \frac{dv}{dt}$

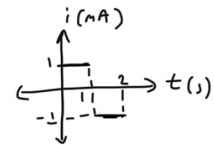


for $0 \leq t \leq 1 \quad i(t) = 0,1 \cdot 10^{-3} \cdot 10 = 1 \text{ mA}$

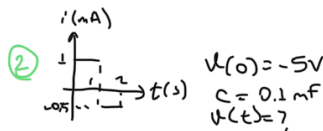for $1 \leq t \leq 2 \quad i(t) = 0,1 \cdot 10^{-3} \cdot (-10) = -1 \text{ mA}$



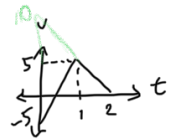$v(t) = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(t) dt + v_0$



for $0 \leq t \leq 1 \quad v(t) = 10^4 \cdot \int_0^t 1 \text{ mA} dt - 5 \text{ V} = (10t - 5) \text{ V}$


for $1 \leq t \leq 2 \quad v(t) = 10^4 \cdot \int_1^t (-1 \text{ mA}) dt + 5 \text{ V} = -5t + 10 \text{ V}$

inductors

• elektrik enerjisini manyetik alanlarında depolarlar

• pasif devre elemanı

a inducting coil (bobin)

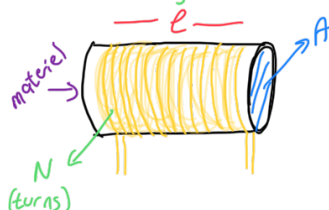

değişen

$L = \frac{N^2 \mu \cdot A}{l}$
 ↓
 inductance (henry)
 değeri


$v = L \cdot \frac{di}{dt}$

$$i(t) = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v(t) dt + i(t_0)$$


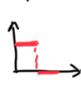
$$E = \frac{1}{2} L i(t)^2$$



$$p(t) = v(t) \cdot i(t)$$

$$v = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$


• $v = DC \rightarrow v = 0$ kapasitörler DC devrelerde kısa devre gibi davranır. 

• Kapsitörler üzerindeki akım birden değişmez.

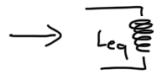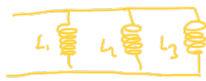 gerilim ise \checkmark  $\times \Rightarrow v = \frac{di}{dt} \rightarrow 0 \quad v = \infty \times$



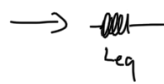
$$\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3}$$



$$L_{eq} = L_1 + L_2 + L_3$$

inductors examples

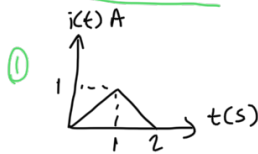



$$L = 10 \text{ mH}$$

$$v(t) = ?$$

$$v(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$0 < t < 1 \quad 10 \cdot 10^{-3} \cdot 1 = 10 \text{ mV}$$
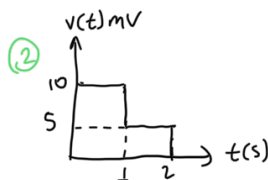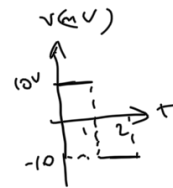
$$v(t) \Rightarrow 1 < t < 2 \quad 10 \cdot 10^{-3} \cdot -1 = -10 \text{ mV}$$



$$L = 10 \text{ mH}$$

$$i(0) = -0.5 \text{ A}$$

$$i(t) = ?$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v(t) dt + i(t_0)$$

$$0 < t < 1 \quad \frac{10}{10} \int_{t_0=0}^t 10 \cdot 10^{-3} dt + i(0) \rightarrow t - 0.5$$

$$i(t) \Rightarrow 1 < t < 2 \quad \frac{10}{10} \int_{t_0=1}^t 5 \cdot 10^{-3} dt + i(1) \rightarrow 0.5t$$

